

TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus, tentti/välikoe2, sivu 1/3,  
pe 18.5.2012


Laatinut: Erno Salminen. Mitä tahansa laskinta saa käyttää. Tenttipaperille voi tehdä mitä lystää.  
**HUOM! Opiskelijoilla saa olla yksi A4-arkillinen omia muistiinpanoja mukana.** Niitä ei tarvitse palauttaa.

Jos suoritat tenttiä, vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Jos suoritat 2. välikokeen, vastaa vain kysymyksiin 3-5.

Tekstin lisäksi suosi kaavoja, kuvia, taulukoita ja esimerkkejä vastauksissasi.  
Logiikkakuivissa voit käyttää perusporttien (AND, OR...) lisäksi kiikkuja, multipleksereitä, yhteen-, vähennys- ja kertolaskuyksiköitä sekä vertailijoita. Nimeä kaikki signaalit ja merkitse niiden leveys selkeästi. Pyri vastaamaan tehtäviin oikeassa järjestyksessä (1a, 1b, 1c, 2a,...,5c).

 1. Selitä seuraavat (ä 2p)
  - a) Design-under-test (DUT).
  - b) VHDL-kielen käsitteiden package ja entity ero.
  - c) Mitä eroa on käyttäkö generic-arvoja vai constant-arvoja?
2. Analysoi seuraavan sivun VHDL-koodia. Kellojakso on 10 ns.
  - a) Mitä tyyppiä prosessit ovat: sekventiaalinen vai kombinatorinen? (1p)
  - b) Tarkista ja korjaa prosessien herkkyysslistat. (1p)
  - c) Mitä virheitä tai epäilyttäviä kohtia koodissa on vielä b-kohdan jälkeenkin? (3p)
  - d) Täydennä oheinen ajoituskaavio suoraan koodin perusteella (=ilman korjauksia). Esiä simulaattorin mukainen ajoitus. (4p)



Nimi: \_\_\_\_\_  
Op. num. \_\_\_\_\_

TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus, tentti/välikoe2, sivu 2/3,  
pe 18.5.2012

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity tentti_k12 is
  generic (
    data_width_g : integer := 3);
  port (
    clk           : in  std_logic;
    rst_n        : in  std_logic;
    ctrl_in      : in  std_logic;
    val_in       : in  std_logic_vector (data_width_g-1 downto 0);
    sum_out      : out std_logic_vector (data_width_g-1 downto 0);
    d_out        : out std_logic;
    eq_out       : out std_logic
  );
end tentti_k12;

architecture rtl of tentti_k12 is

  signal ninja      : unsigned (data_width_g-1 downto 0);
  signal sum_register : unsigned (data_width_g-1 downto 0);

begin

  d_out <= val_in(0) when ctrl_in = '1' else 'Z';

  adam : process (val_in, ninja)
  begin
    if std_logic_vector(ninja) = val_in then
      eq_out <= '1';
    else
      eq_out <= '0';
    end if;
  end process adam;

  yauch : process (clk, rst_n)
  begin
    if rst_n = '0' then
      ninja <= "000";

    elsif clk'event and clk = '1' then
      if ctrl_in = '1' then
        ninja <= "000";
      else
        ninja <= ninja + 1;
      end if;

      sum_out <= std_logic_vector (unsigned(val_in) + ninja);
    end if;
  end process yauch;

end rtl;
```


Nimi: \_\_\_\_\_

Op. num. \_\_\_\_\_

TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus, tentti/välikoe2, sivu 3/3,  
pe 18.5.2012

3. Analysoi edellisen sivun VHDL-koodia. Esitä siitä syntesoituva logiikka. Merkitse katkoviivoilla kustakin prosessista syntesoitunut logiikka. Merkitse jokainen koodissa esiintynyt signaali ja muuttuja näkyviin. Älä tee kirpun kokoista tai rumaa kuvaa, vaan tee selkeä ja siisti. (6p)
4. FPGA
- a) Mitä tarkoittaa engl. termi *clock skew*? Miten se vaikuttaa FPGA-piirien rakenteeseen? (2p)
- b) Miten SRAM-pohjainen FPGA eroaa kahdesta muusta perustyyppistä? (2p)
5. Analysoi ao. kytkentää.
- a) Miten se toimii? (vink: tekstin lisäksi lyhyt ajoituskaavio...) (3p)
- b) Missä esiintyy metastabiilisuutta? (1p)
- c) Kuinka kattavasti piiri huomaa metastabiilit tilanteet? (1p)

Figure 4. Test Circuit Structure for Metastability Characterization

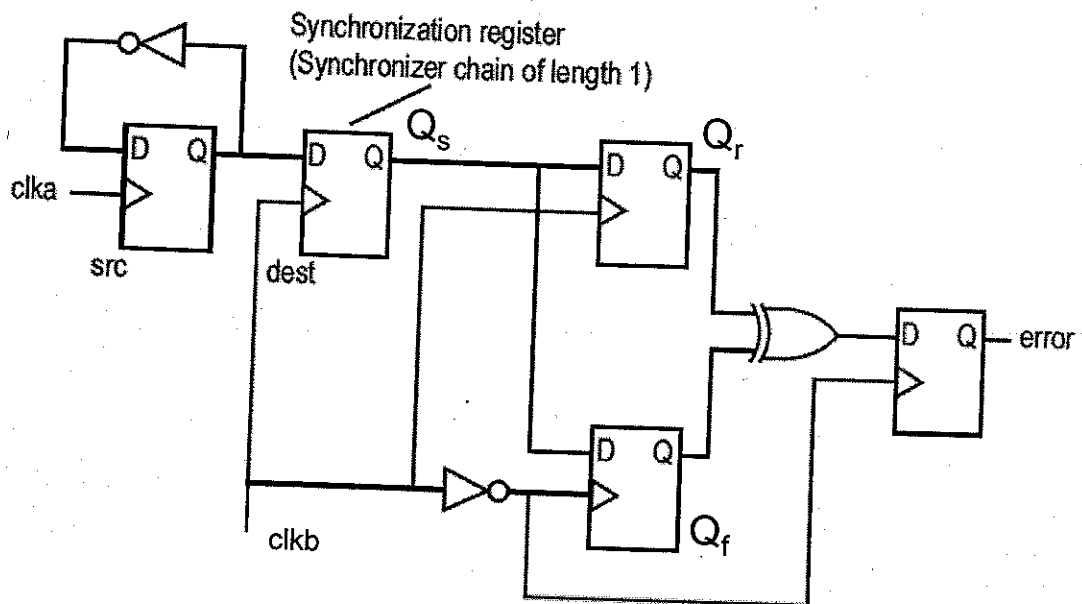

Nimi:

Op. num.

---

---